

1/2 Adder with Gate			
Input A		Input B	Output
A	B	Sum	Carry Out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

